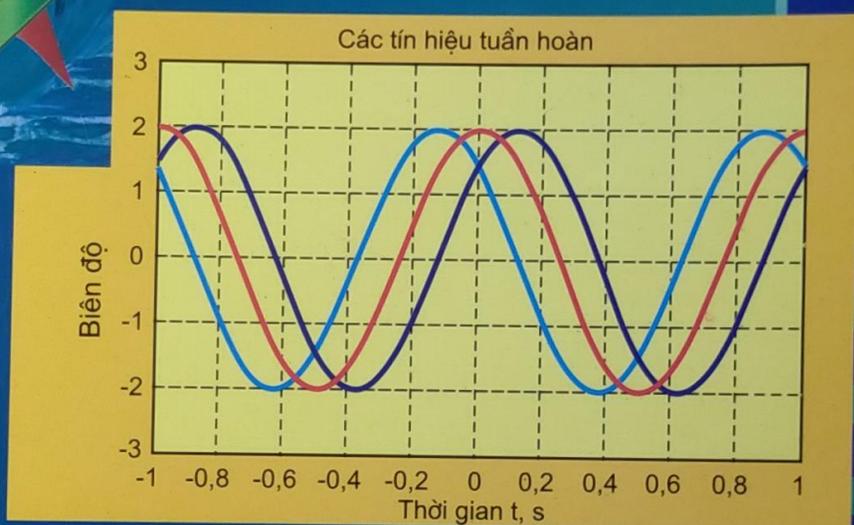


TS. HỒ VĂN SUNG

CƠ SỞ

KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN & ĐIỆN TỬ



Tập một


MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN

TÍNH TOÁN VÀ MÔ PHỎNG VỚI MATLAB



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TS. HỒ VĂN SUNG

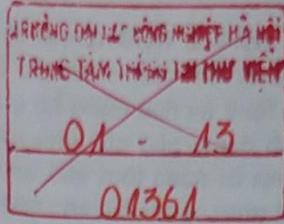

CƠ SỞ KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN & ĐIỆN TỬ

TẬP MỘT


MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN

(Tính toán và mô phỏng với matlab)



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TS. HỒ VĂN SÙNG

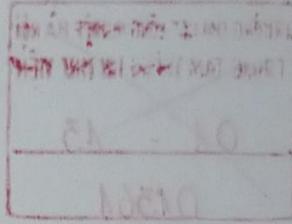


CƠ SỞ KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN & ĐIỆN TỬ

TẬP MỘT

MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN

(Tinh toán và mô phỏng với matlab)

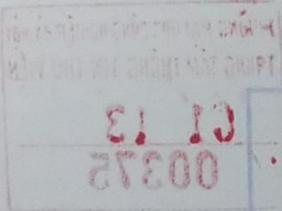

Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
giữ quyền công bố tác phẩm.

195 – 2010/CXB/13 – 249/GD

Mã số : 7B776Y0 – DAI

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

MỤC LỤC

Lời giới thiệu.....	3
Chương 1. Các đại lượng điện cơ bản và chức năng cơ sở	
1.1. Các đại lượng điện cơ bản.....	5
1.2. Các linh kiện cơ bản và các chức năng	9
1.3. Nguồn thế và nguồn dòng.....	15
Chương 2. Biểu diễn phức dòng điện và mạch điện xoay chiều	
2.1. Các phép tính số phức	19
2.2. Biểu diễn phức tín hiệu tuần hoàn.....	25
2.3. Định luật Ôm dưới dạng phức.....	30
Chương 3. Những định luật cơ bản trong các mạng điện tuyến tính	
3.1. Định nghĩa mạng tuyến tính.....	34
3.2. Các định luật Kirchhoff	35
3.3. Nguyên lý chồng chất	41
3.4. Các quy tắc biến đổi nguồn.....	42
3.5. Định lý Thevenin	44
3.6. Định lý Kenely.....	48
Chương 4. Mạch điện trong chế độ xung	
4.1. Đáp ứng xung của mạch RC	53
4.2. Đáp ứng xung của các mạch điện cơ sở bậc nhất.....	56
4.3. Đáp ứng của các mạch điện cơ sở bậc hai.....	61
4.4. Phương pháp biến số trạng thái.....	74
Chương 5. Biến đổi fourier và mật độ phổ công suất của tín hiệu	
5.1. Khai triển một tín hiệu tuần hoàn thành chuỗi Fourier	77
5.2. Từ chuỗi Fourier tới biến đổi Fourier.....	82
5.3. Mật độ phổ công suất.....	84
5.4. Phân tích Fourier.....	86
Chương 6. Mạch điện trong chế độ điều hòa AC với tần số biến đổi	
6.1. Các đại lượng dạng hình sin.....	99
6.2. Các định luật Kirchhoff trong chế độ sin.....	102
6.3. Mạch RC nối tiếp.....	105
6.4. Mạch LR nối tiếp thế lối ra trên R.....	108
6.4. Các mạch ghép song song.....	115
6.5. Mạch điện với nguồn liên kết.....	119
6.6. Bộ khuếch đại thông dải.....	121
6.7. Hệ số khuếch đại và decibel.....	122
6.8. Đáp ứng tần số và giản đồ Bode.....	124
6.9. Các mạch cộng hưởng.....	129
6.10. Sự phối hợp trở kháng	142
Chương 7. Các mạch điện dùng diốt bán dẫn	
7.1. Bán dẫn và chuyển tiếp P - N.....	144
7.2. Phân cực chuyển tiếp P-N: diốt bán dẫn.....	146
7.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ	150
7.4. Mạch điện cơ sở dùng diốt.....	151
7.5. Mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ.....	156
7.6. Mạch chỉnh lưu cả chu kỳ.....	162
7.7. Nguồn nuôi $\pm V$	165
7.8. Mạch ổn định thế dùng diốt zener.....	166
7.9. Các mạch cắt xén và tạo dạng tín hiệu.....	171

Chương 8. Các mạch điện dùng tranzito

8.1. Tranzito lưỡng cực	176
8.2. Tranzito trường MOSFET	184
8.3. Tranzito trường JFET	191
8.4. Các tầng khuếch đại với tranzito trường	194
8.5. Các tầng khuếch đại với tranzito lưỡng cực	199
8.6. Sự ghép tầng	208
8.7. Tranzito như một bộ chuyển mạch	211
8.8. Mạch điện tương đương của tranzito	213
8.9. Chọn tranzito như thế nào?	215
8.10. Nguồn dòng trong vi mạch	217

Chương 9. Các mạch điện với khuếch đại thuật toán

9.1. Định nghĩa bộ khuếch đại thuật toán	221
9.2. Các mạch điện với khuếch đại thuật toán lý tưởng	222
9.3. Máy tính điện tử tương tự	235
9.4. Các mạch làm lệch pha	237
9.5. Bộ tạo dao động	238
9.6. Mạch chuyển đổi trở kháng	240
9.7. Các mạch tách sóng	245
9.8. Các nguồn điện áp tham chiếu	246
9.9. Các bộ so sánh	247
9.10. Mạch chuyển đổi AC/DC	249
9.11. Chuyển đổi A/D và D/A	250

Chương 10. Mạng một cổng và hai cổng

10.1. Định nghĩa mạng 1 cổng và 2 cổng	256
10.2. Xác định các thông số của mạng một cổng	256
10.3. Mạng hai cổng	262
10.4. Các ma trận của mạng hai cổng	266
10.5. Ghép nối các mạng hai cổng	269
10.6. Mạng hai cổng đầu cuối	272
10.7. Các loại mạng hai cổng cơ sở	274

Chương 11. Các loại mạch lọc thụ động

11.1. Nhập đề	279
11.2. Tính cần thiết của sự lọc	280
11.3. Các đặc trưng tổng quát của mạch lọc	282
11.4. Các mạch lọc dạng tứ cực chữ T	285
11.5. Mạch lọc thông thấp bessel	288
11.6. Mạch lọc thông thấp cauer	291
11.7. Mạch lọc RC cơ sở	293
11.8. Các hàm số gần đúng và các mạch lọc tương ứng	295
11.9. Biến đổi mạch lọc	297
11.10. Các mạch lọc vi dải thụ động và ví dụ	299
11.11. Thiết kế các mạch lọc thụ động	303
11.12. Mạch lọc LC trong vi mạch (IC)	306
11.12. Mạch lọc LC trong vi mạch (IC)	306

Tài liệu tham khảo	309
--------------------------	-----

Mục lục	311
---------------	-----

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc **NGÔ TRẦN ÁI**

Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập **NGUYỄN QUÝ THAO**

Tổ chức bản thảo và chịu trách nhiệm nội dung:

Giám đốc Công ty CP Sách ĐH – DN **NGÔ THỊ THANH BÌNH**

Biên tập nội dung và sửa bản in:

NGÔ THANH BÌNH

Trình bày bìa:

ĐINH XUÂN DŨNG

Chế bản:

TRỊNH THỰC KIM DUNG

CƠ SỞ KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN & ĐIỆN TỬ, TẬP MỘT

MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN (Tính toán và mô phỏng với matlab)

Mã số: 7B776Y0 – DAI

In 1.000 bản (QĐ : 22), khổ 16 x 24 cm. In tại Nhà in Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Địa chỉ : 16 Hàng Chuối, Hà Nội.

Số ĐKKH xuất bản : 195 – 2010/CXB/13 – 249/GD.

In xong và nộp lưu chiểu tháng 6 năm 2010.