

PHẠM QUỐC HẢI
DƯƠNG VĂN NGHI

PHÂN TÍCH VÀ GIẢI MẠCH ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT




NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

PHẠM QUỐC HẢI
DƯƠNG VĂN NGHI



PHÂN TÍCH VÀ GIẢI MẠCH ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT


(In lần thứ 4 có sửa chữa, bổ sung)

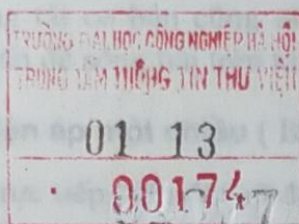

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
HÀ NỘI - 2006

MỤC LỤC

	Trang
Lời giới thiệu	3
Chương I. Các van bán dẫn công suất	5
Chương II. Mạch chỉnh lưu	25
Chương III. Điều chỉnh điện áp xoay chiều (Điều áp xoay chiều)	81
Chương IV. Điều chỉnh điện áp một chiều (Bãm xung một chiều)	108
Chương V. Các bộ nghịch lưu độc lập	153
Tài liệu tham khảo	189

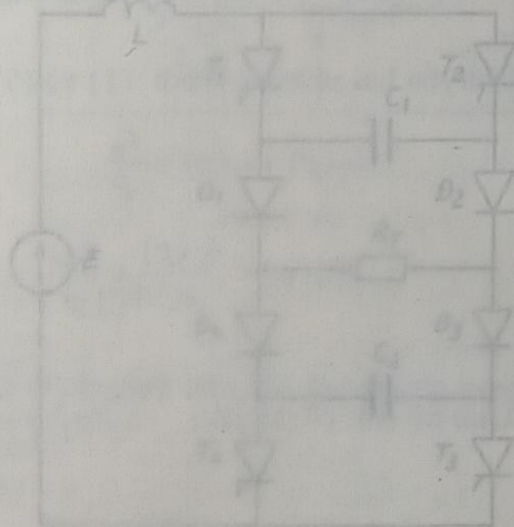

Hình 5.14BT.

MỤC LỤC

**PHÂN TÍCH VÀ GIẢI MẠCH
ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT**

Tác giả: **PHẠM QUỐC HẢI, DƯƠNG VĂN NGHI**

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Pgs. Pts. TÔ ĐĂNG HẢI

Biên tập:

NGUYỄN NGỌC, THỊ KHOÁI

Vẽ bìa:

TRẦN THẮNG

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
70 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

12

in 800 cuốn, khổ 16 x 24 cm, tại Công ty in Hàng không.
Giấy phép xuất bản số 546 – 54 – 23 / 8 / 2005.
In xong và nộp lưu chiểu tháng 10/ 2005.