

KS. NGUYỄN MINH GIÁP

TÌM HỒNG  
& SỬA CHỮA  
ĐẦU MÁY

CD, LD, DVD,  
CD - ROM,  
VCD



NHÀ XUẤT BẢN  
KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT



NGUYỄN MINH GIÁP

C



# TÌM HỎNG VÀ SỬA CHỮA ĐẦU MÁY CD, LD, DVD, CD-ROM, VCD

(In lần thứ hai có bổ sung)

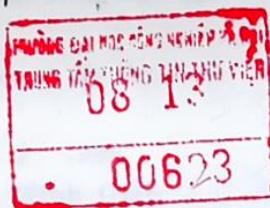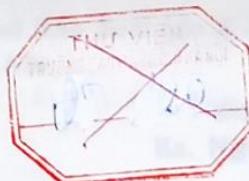

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT  
HÀ NỘI - 2000

## LỜI NÓI DÀU

Trong mấy năm gần đây các đầu máy CD (Compact Disc) LD (Laser Disc), DVD (Digital Video Disc), VCD (Video Compact Disc) CD - ROM đã xuất hiện khá nhiều ở các thành phố của nước ta.

Các loại thiết bị này là sản phẩm của công nghệ kỹ thuật cao, và gần như tự động hoàn toàn vì thế nó rất phức tạp.

Thế nhưng, các tài liệu kỹ thuật về các thiết bị này bằng tiếng Việt hiện nay rất hiếm, vì vậy chúng tôi dựa vào tài liệu của nước ngoài và kinh nghiệm bảo hành trong mấy năm vừa qua để biên soạn cuốn sách này nhằm góp phần cung cấp cho các cán bộ kỹ thuật, thợ sửa chữa điện tử muôn tìm hiểu về chức năng, nguyên lý hoạt động của các mạch điện, cách tìm hụ hỏng để sửa chữa và điều chỉnh các loại thiết bị này.

Mặc dù chúng tôi đã rất cố gắng nhưng không thể tránh khỏi các sai sót vì đây là loại thiết bị rất phức tạp, rất mong bạn đọc lượng thứ và góp ý cho.

Thư góp ý xin gửi về Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 70 Trần Hưng Đạo - Hà Nội

Ngày 15 - 2 - 1998

Ks. Nguyễn Minh Giáp

## MỤC LỤC

Trang

### PHẦN I. ĐẠI CƯƠNG VỀ CÔNG NGHỆ TÁI TẠO ÂM THANH

I. Tín hiệu âm thanh	7
1. Bản chất của âm thanh	8
2. Sóng âm thanh có dạng hình sin	8
3. Áp suất âm thanh	9
4. Tần số âm thanh	9
II. Ghi và tạo loại âm thanh	10
1. Hệ ghi đĩa cơ	11
2. Ghi tương tự bằng từ và phát lại	11
3. Ghi và phát lại âm thanh số	11
III. Các khái niệm cơ bản về mạch số	16
1 - Tín hiệu số	17
2 - Hệ thống số nhị phân	18
3 - Các hàm logic (công logic) căn bản	22
4 - Đại số Boole	22
IV. Biến đổi tương tự - số và số - tương tự	23
1 - Sơ đồ khối bộ biến đổi tương tự - số (A/D)	25
2 - Sơ đồ khối bộ biến đổi số - tương tự (D/A)	25
3 - Mã hóa và giải mã digital	26
PHẦN II. CÁC LOẠI ĐẦU MÁY	
V. Cấu trúc của tín hiệu CD	
1 - Hệ thống điều biến	27
2 - Điều biến mã xung (PCM)	28
3 - Điều biến từ 8 trên 14 bit (EFM)	29
4 - Lấy mẫu	30
5 - Lượng tử hóa	30
6 - Mã hóa	31
7 - Sửa lỗi	31
8 - Các loại lỗi ghi số	31
9 - Tín hiệu điều khiển và hiển thị	32
10 - Tín hiệu đồng bộ và trộn (merging)	32
11 - Dạng tín hiệu	32
VI. Đĩa COMPACT (COMPACT DISC)	
1 - Cấu trúc đĩa compac (CD)	33

2 - Tạo dĩa chủ (dĩa gốc)	34
3 - Hiện hình mặt dĩa	36
4 - Kiểm tra các lỗi trên dĩa	36
5 - Báo hiệu p	37
<b>VII. Hệ thống quang học - Pickup lade</b>	
1 - Hệ thống 3 tia	38
2 - Các tia trên dĩa	40
3 - Hệ thống 1 tia	43
<b>VIII. Phân tích sơ đồ Khối máy chạy dĩa CD</b>	
1 - Sơ đồ khối cơ bản của đầu đọc dĩa compac	44
2 - Sơ đồ khối của máy CD Kenwood - DP 1060	46
<b>IX. Phân tích các mạch cơ bản của đầu máy CD</b>	
1 - Diot lade	48
2 - Thu nhận tín hiệu dĩa	49
3 - Giải mã EFM	54
4 - Biến đổi số - tương tự	58
5 - Servo focus	59
6 - Servo tracking	65
7 - Servo dịch chuyển khối đầu quang	70
8 - Servo môtơ trực quay dĩa	71
9 - Các mạch điều khiển hệ thống	78
10 - Mạch ma trận bàn phím	79
11 - Hệ thống điều khiển từ xa	82
12 - Màn hiển thị	83
13 - Điều khiển môtơ nạp	83
<b>X. LASER DISC</b>	
1 - Ghi quang	86
2 - Đĩa quang Philips	86
3 - Hệ điều biến	87
4 - Bù chu kỳ chuẩn	87
5 - Các hiệu ứng đặc biệt	88
6 - Hệ quang "ghi 1 lần"	88
7 - Chỉ tiêu kỹ thuật của laser disc	88
8 - Sơ đồ khối	89
<b>XI. CD - ROM</b>	
1 - Cấu trúc tập của thông tin dữ liệu	92
2 - Sửa lỗi	94
3 - Sơ đồ khối	95
4 - Ổ đọc CD - ROM	96
5 - Sự tương tác với CD (CD/I)	97
6 - Âm thanh CD/I	97
7 - Video CD/I	97
8 - Văn bản CD/I	98

<b>XII. Video CD</b>	100
1 - Sơ đồ khối của máy VCD	101
2 - Chuyển máy CD thành máy VCD	101
<b>XII. DVD (Digital Video Disc)</b>	
<b>PHẦN III. TÌM HỒNG, SỬA CHỮA VÀ ĐIỀU CHỈNH</b>	
<b>XIV. Tìm hỏng</b>	115
1. Thông tin về tình trạng máy	115
2 - Kiểm tra xác định hư hỏng	116
3 - Ôn lại các bộ phận cơ bản	120
4 - Kiểm tra nguồn điện	120
5 - Kiểm tra khối đầu quang	121
6 - Kiểm tra mô tơ đóng mở khay đĩa	123
7 - Kiểm tra hoạt động của focus servo	123
8 - Kiểm tra hoạt động của tracking servo	125
9 - Kiểm tra mạch dịch chuyển khối đầu quang	127
10 - Kiểm tra servo motor quay đĩa	127
11 - Kiểm tra mạch EFM	130
12 - Kiểm tra modul LSI	131
13 - Kiểm tra mạch D/A và Audio	132
14 - Kiểm tra IC điều khiển hệ thống	135
15 - Kiểm tra điều khiển từ xa	137
<b>15. Cân chỉnh phần điện</b>	
1 - Trước khi thực hiện điều chỉnh	138
2 - Điều chỉnh	140
3 - Điều chỉnh ở một số máy thường gặp	151

#### Phụ lục

#### MỘT SỐ IC THƯỜNG DÙNG TRONG CÁC ĐẦU MÁY

**IC vi xử lý và màn hiển thị:** LC72362N-9265; M38184MA - F149FP;  $\mu$ PD75P238GJ - 5BG; LCD-ULCD1; ELU0001 - 153; KS56C820; XR1059CP; MSC7112 - 01SS;  $\mu$ PD42280 V - 30; RH - iX0111AWZZ; iX0163AWZZ; M50554 - 270SP; HD404019RC18S; HD404719-A30FS; M37450M8 - 487SP;  $\mu$ PD75216ACW - C49; 45552W31; 45552W47; 65236W01; 65358W07.

**IC D/A converter :** MC141621; KS9282 (NIC9282); KA9270 (NIC9270); PCM1700U; SM5840CP; CXD2565M; MN35501.

**IC chức năng :** LB1641 (IC1641); TA8409S; LB1639 - CV; BA3950; NJM4558D; NJM4558L; NJM4565L; LA6510; UPC4570; NJM072D - E; MC74HCU04N; MC74HC4066N; MC74HC74AN; BU4051B; PA0034A; LA9400M; NJM78M05FA; YAC510 - N; NJM79L08A-T3; YVL151 - F; NJM78L08A - T3; SM5870CS; LC7867E; PA0034A; PD0011A.

**IC Bộ xử lý tín hiệu số :** LC78681E - MT; CXD2500AQ; HA11528; CXD2545Q; CXD2500BQ; LA7130.

**IC Khuếch đại RF :** KA9220; CXA1372S; LA9425; CXA1571S

**IC Servo và điều khiển :** VHiLC78625E - 1; LA9420M - MT; HA11529; HD49403NT; TA8191F; TC9284AF; TC9236AF.

## PHẦN I

# ĐẠI CƯƠNG VỀ CÔNG NGHỆ TÁI TẠO ÂM THANH

## I - TÍN HIỆU ÂM THANH


Mục tiêu của bất kỳ thiết bị âm thanh nào cũng đều là lưu trữ và tạo lại âm thanh có độ trung thực nhất so với âm thanh gốc. Về lý thuyết, đây là mục đích để các nhà thiết kế và chế tạo cố gắng đạt đến, nhưng trong thực tế thì bất kỳ loại thiết bị điện tử nào cũng có một số hạn chế làm cho tín hiệu lưu trữ hoặc tạo lại không còn là bản sao chính xác của âm thanh gốc.

Từ khi xuất hiện Công nghệ ghi đĩa, các nhà sản xuất thiết bị điện tử đã cố gắng tìm ra các công nghệ để tạo lại âm thanh một cách trung thực và tiện lợi. Kế đó là công nghệ ghi và tạo lại âm thanh dưới dạng từ trường biến đổi, và gần đây nhất là đĩa quang hay đĩa compact gọi tắt là đĩa CD v.v...

Để hiểu được các tính chất của đĩa CD chúng ta hãy điểm lại các hình thức ghi và tạo lại âm thanh hiện có vì chúng có liên quan mật thiết với nhau. Công nghệ CD được phát triển cũng nhằm khắc phục những thiếu sót hoặc khó khăn không khắc phục được của các công nghệ cũ.

### 1 - Bản chất của âm thanh

Âm thanh là hiện tượng gây ra bởi sự thay đổi áp suất không khí do tác động của một vật nào đó. Khi một tiếng động được phát ra, chẳng hạn như gõ vào mặt trống, do lực tác dụng lớp da mặt trống rung động làm dịch chuyển các phân tử không khí xung quanh nó. Đầu tiên, hành động gõ vào mặt trống làm dãn lớp da mặt trống, gây nên hiện tượng nén không khí làm tăng áp suất

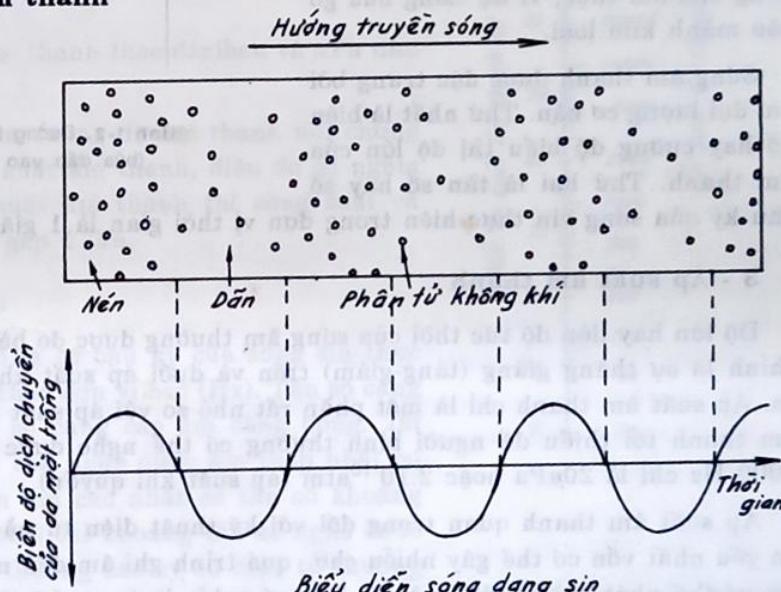

Hình 1-1. Sự truyền sóng của âm thanh.

KS. NGUYỄN MINH GIÁP

TÌM HỒNG VÀ SỬA CHỮA  
ĐẦU MÁY CD, LD, DVD, CD-ROM, VCD

*Chịu trách nhiệm xuất bản :* PGS, TS TÔ ĐÀNG HẢI  
*Biên tập :* ĐÀNG ĐÌNH THẠCH  
*Sửa bản in :* QUANG NGỌC  
*Vẽ bìa :* HƯƠNG LAN

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật  
70 Trần Hưng Đạo Hà Nội